 


VHDL與循序邏輯電路設計

Outline

- Process結構
- If-Then-Else 敘述
 - 基本語法格式
 - 多重判斷條件
 - 巢狀結構敘述
- 時脈觸發
- Case-When 敘述
- Loop 敘述
 - For-Loop敘述
 - While-Loop敘述
 - Exit When
- Exit 敘述
- 正反器設計
 - RS 正反器
 - JK 正反器
 - T 型正反器
 - D 型正反器
- **Generic** 敘述
- 計數器設計
 - 二進位計數器設計(隨堂練習)
 - 二進位上/下數計數器設計(隨堂練習)
 - 除N計數器設計(隨堂練習)
 - BCD計數器設計(隨堂練習)
 - BCD加法器設計(隨堂練習)
 - 移位暫存器設計(隨堂練習)



Process結構(1/5)

- 時序邏輯設計的重要介面。
- 可使用一個或多個Process結構。
- 每個Process結構都是同時動作的。




[標籤:] process (敏感信號列)

宣告變數;

Begin

描述電路功能
(時序性描述;)

End process [標籤];

 

Process結構(1/5)

- 標籤：
 - 標籤用來標示電路，通常是使用有意義的文字，例如 counter10、clock_div.. 等
 - End Process後的標籤可以省略，如果有使用標前，則必須與開頭的標籤一致。
 - 整個電路設計若只有一個Process結構，可不放置標籤。


[標籤:] process (敏感信號列)

宣告變數；

Begin

描述電路功能
(時序性描述;)

End process [標籤];

 

Process結構(1/5)

- 敏感信號列(Sensitivity List)
 - 可觸發此Process 動作的信號。
 - 若超過一個敏感信號，信號與信號之間須以逗點分隔。
 - Process 結構類似微處理器裡的中斷(Interrupt)，並非隨時都在工作，而是在任一個敏感信號有所變化時，才會執行Process 內描述的動作。


[標籤:] process (敏感信號列)

宣告變數;

Begin

描述電路功能
(時序性描述;)

End process [標籤];

 

Process結構(1/5)

- 變數的宣告
 - 在 Process與Begin之間，用來宣告此Process所使用的信號及變數。而宣告的格式如下：

Variable 變數名稱1, 變數名稱2, ... : 資料型態 [:=初值];
:
:


 [標籤:] **process** (敏感信號列)

宣告變數;

Begin

描述電路功能
(時序性描述;)

End process [標籤];

 

Process結構(1/5)

- 描述電路功能
 - 在 Begin與End之間，為此Process 主要的部分，可利用時序性語法，描述電路的動作，而其動作是按描述的順序。




[標籤:] process (敏感信號列)

宣告變數;

Begin

描述電路功能
(時序性描述;)

End process [標籤];

 

If-Then-Else 敘述(1/4)

- 基本語法格式

```
If 判斷條件 Then  
    電路描述 1;  
Else  
    電路描述 2;  
End If;
```

- 若其中有處理程序為不做人 和處理時處理任何，應使用「null」。


```
If 判斷條件 Then  
    電路描述;  
Else  
    null;  
End If;
```



If-Then-Else 敘述(1/4)

- 基本語法

```
Library IEEE;
Use IEEE.std_logic_1164.all;
Use IEEE.std_logic_unsigned.all;
Entity ADDSUB is
    Port(A, B:in std_logic_vector(7 downto 0);
         Cin,ADDSUB:in std_logic;
         Co:out std_logic;
         Results:out std_logic_vector(7 downto 0));
End ADDSUB;
Architecture ARCH of ADDSUB is
Begin
    Process(A,B,Cin,ADDSUB)
        Variable TMP: std_logic_vector(8 downto 0);
    Begin
        If ADDSUB = '1' Then
            TMP := '0' & A + B + Cin;
        Else
            TMP := '0' & A - B - Cin;
        End If;
        Results <= TMP(7 downto 0);
        Co <= TMP(8);
    End Process;
End ARCH;
```

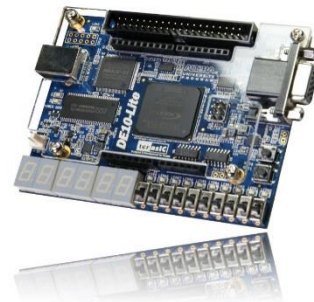

If-Then-Else 敘述(1/4)



- 多重判斷條件

```
If 判斷條件1 Then  
    電路描述 1;  
Elsif 判斷條件2 Then  
    電路描述 2;  
    :  
    :  
Else  
    電路描述 n;  
End If;
```



If-Then-Else 敘述(1/4)

- 巢狀結構敘述

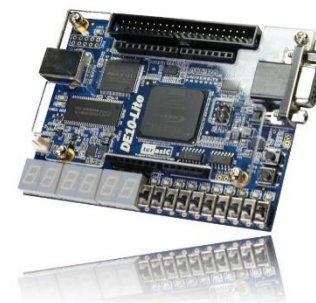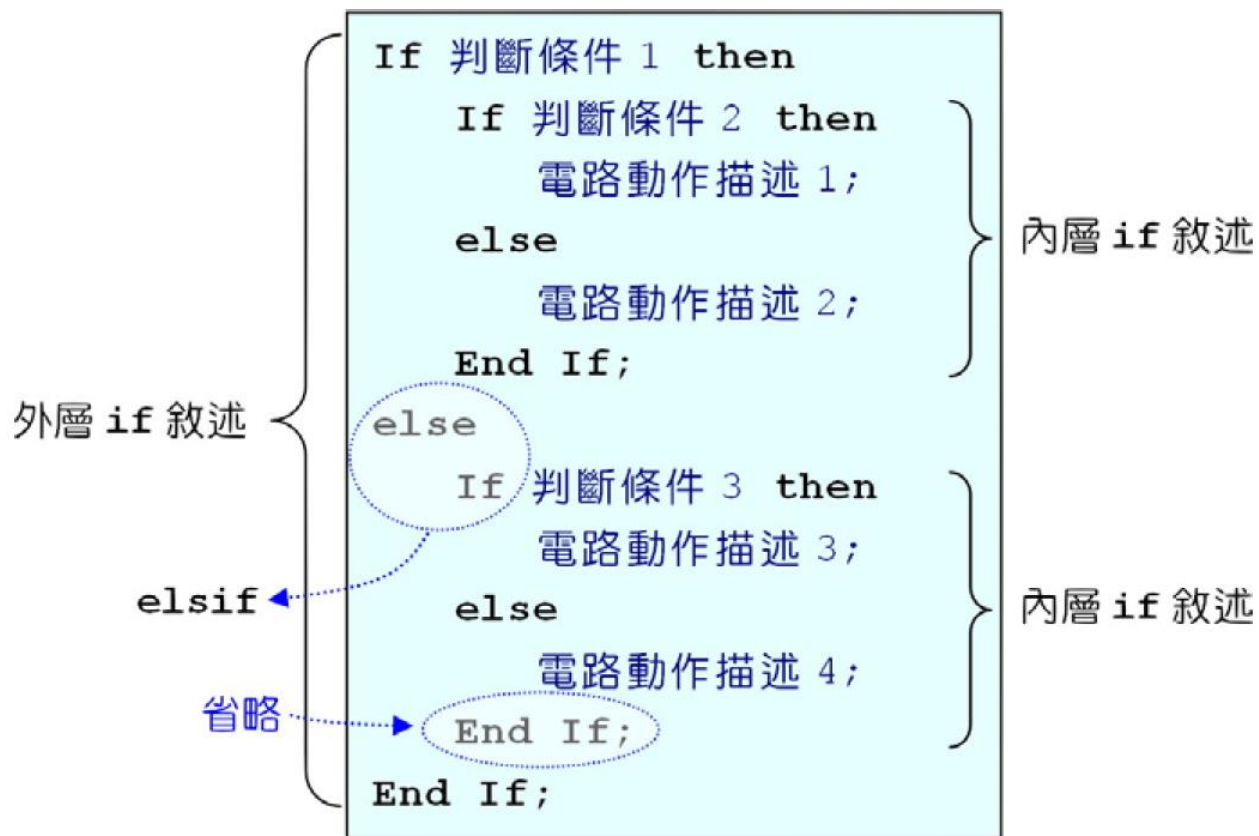

時脈觸發

- 時鐘脈波(簡稱時脈)
- 正緣觸發與負緣觸發



正緣觸發

```
Clk0:Process (clk)
Begin
  If clk'event and clk='1' Then
    電路動作描述;
  End If;
End Process;
```



負緣觸發

  
```
Clk0:Process (clk)
Begin
  If clk'event and clk='0' Then
    電路動作描述;
  End If;
End Process;
```



Case-When 敘述


- 屬於循序性敘述
- 常被使用在狀態機
 
```
Case 控制項目 is
    When 值1 或 信號1 =>
        電路描述 1;
        ::
    When 值2 或 信號2 =>
        電路描述 2;
        ::
    When others =>
        電路描述 n;
        ::
End Case;
```



Loop 敘述

 - 控制迴圈結構，用於描述重複的電路動作，分為：
 - For-Loop
 - While-Loop
 - Loop
- 使用 Exit When 敘述，或結合 If-Then-Else 與 Exit 跳出迴圈。




Loop 敘述

- For-Loop 敘述

```
[標籤:] For 控制變數 in 範圍 Loop  
    電路描述 1;  
    :  
    :  
End Loop [標籤];
```

 
- 標籤：增加電路描述的可讀性，可有可無。
- 控制變數：不須宣告(ex. i、j、k、cnt...)
- 範圍：重複執行迴圈
 - 數值範圍：例如「0 to 7」
 - 列舉資料型態



Loop 敘述

- For-Loop 敘述範例


```
Library IEEE;
Use IEEE.std_logic_1164.all;
Entity Parity11 is
    Port( Din:in std_logic_vector(0 to 10);
          ODD:out std_logic);
End Parity11;
Architecture ARCH of Parity11 is
Begin
    Process(Din)
        Variable TMP: Boolean;
    Begin
        TMP := false;
        For I in 0 to Din'length -1 Loop
            If Din(I) = '1' Then
                TMP := not TMP;
            End If;
        End Loop;
        If TMP Then
            ODD <= '1';
        Else
            ODD <= '0';
        End If;
    End Process;
End ARCH;
```

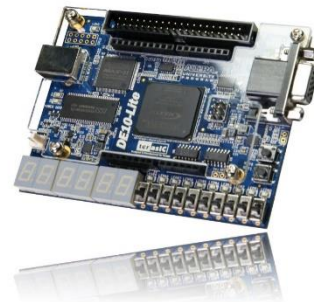

Loop 敘述

- For-Loop 敘述範例一

```
Library IEEE;
Use IEEE.std_logic_1164.all;
Entity Parity11 is
    Port( Din:in std_logic_vector(0 to 10);
          ODD:out std_logic);
End Parity11;
Architecture ARCH of Parity11 is
Begin
    Process(Din)
        Variable TMP: Boolean;
    Begin
        TMP := false;
        For I in 0 to Din'length -1 Loop
            If Din(I) = '1' Then
                TMP := not TMP;
            End If;
        End Loop;
        If TMP Then
            ODD <= '1';
        Else
            ODD <= '0';
        End If;
    End Process;
End ARCH;
```

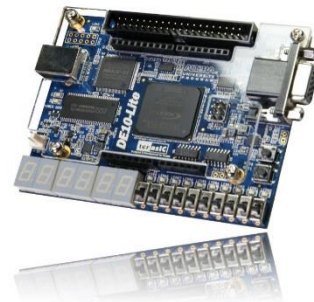


Loop 敘述

- For-Loop 敘述範例二

Architecture ARCH of Loop_EX
 
```
    Type week is Sunday, Monday, Tuesday, Thursday, Friday, Saturday;  
Begin  
    ::  
    Process (A)  
Begin  
    For day in week Loop  
    Case day is  
        When Sunday =>  
            電路描述 1;  
            ::  
        When Monday =>  
            電路描述 2;  
            ::
```




Loop 敘述

- While-Loop 敘述

提供先決條件判斷的迴圈敘述，只要判斷條件成立，則執行迴圈內的電路描述，其語法格式如下：

```
[標籤:] While 判斷條件 Loop  
    電路描述 1;  
    :  
End Loop [標籤];
```

 基本上，While-Loop 敘述是用在撰寫測試平台(Test Bench)，產生激勵信號，以進行電路模擬，而不適用於合成電路。




Loop 敘述

- Exit When 敘述

在 Loop 迴圈裡，可利用Exit When 敘述跳出迴圈，其語法格式如下：
 
```
[標籤:] For 控制變數 in 範圍 Loop  
    電路描述 1;  
    :  
    :  
    Exit When 判斷條件;  
End Loop [標籤];
```



Loop 敘述

- Exit 敘述


對於無窮盡的 Loop 迴圈，可利用 If-Then 敘述與 Exit 敘述跳出迴圈，其語法格式如下：

```
Loop  
    電路描述 1;  
    :  
    :  
    If 判斷條件 Then Exit;  
End Loop;
```




正反器設計(Flip-Flop)

 - 正反器(Flip-Flop)常被使用在各種循序邏輯的電路設計上，分為以下4種：
 - RS 正反器
 - JK 正反器
 - D 型正反器
 - T 型正反器




正反器設計(Flip-Flop)

- RS正反器與JK正反器(簡單版本)

 


S	R	Q	\bar{Q}
0	0	Q	\bar{Q}
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	不允許	不允許

 


J	K	Q	\bar{Q}
0	0	Q	\bar{Q}
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	\bar{Q}	Q

- JK正反器幾乎可以取代RS正反器。

 


正反器設計(Flip-Flop)

- RS正反器與JK正反器(加入時脈、預設、清除)

 


PR	CL	CK	S	R	Q	\bar{Q}
0	1	-	-	-	1	0
1	0	-	-	-	0	1
1	1	\uparrow	0	0	Q	\bar{Q}
1	1	\uparrow	0	1	0	1
1	1	\uparrow	1	0	1	0
1	1	\uparrow	1	1	X	X

 

PR	CL	CK	J	K	Q	\bar{Q}
0	1	-	-	-	1	0
1	0	-	-	-	0	1
1	1	\uparrow	0	0	Q	\bar{Q}
1	1	\uparrow	0	1	0	1
1	1	\uparrow	1	0	1	0
1	1	\uparrow	1	1	\bar{Q}	Q

 - CK:時脈(Clock) / PR:預設(Preset)/ CL:清除(Clear)



正反器設計(Flip-Flop)

- VHDL for RS正反器

```
Library IEEE;
Use IEEE.std_logic_1164.all;
Entity RSFF1 is
    Port( PR,CL,CK,R,S:in std_logic;
          Q,Qbar:out std_logic);
End RSFF1;
Architecture ARCH of RSFF1 is
Begin
    Process (PR,CL,CK)
        Variable TMP:std_logic;
    Begin
        If PR='0' Then TMP := '1';
        Elsif CL='0' Then TMP := '0';
        Elsif Rising_edge(CK) Then
            If S='0' and R='1' Then TMP := '0';
            Elsif S='1' and R='0' Then TMP := '1';
            Elsif S='1' and R='1' Then TMP := 'X';
            Else null;
            End If;
        End If;
        Q <= TMP;
        Qbar <= not TMP;
    End Process;
End ARCH;
```

PR	CL	CK	S	R	Q	\bar{Q}
0	1	-	-	-	1	0
1	0	-	-	-	0	1
1	1	↑	0	0	Q	\bar{Q}
1	1	↑	0	1	0	1
1	1	↑	1	0	1	0
1	1	↑	1	1	X	X



正反器設計(Flip-Flop)

- VHDL for JK正反器


```
Library IEEE;
Use IEEE.std_logic_1164.all;
Entity JKFF1 is
    Port( PR,CL,CK,J,K:in std_logic;
          Q,Qbar:out std_logic);
End JKFF1;
Architecture ARCH of JKFF1 is
Begin
    Process (PR,CL,CK)
        Variable TMP:std_logic;
    Begin
        If PR='0' Then TMP := '1';
        Elsif CL='0' Then TMP := '0';
        Elsif Rising_edge(CK) Then
            If J='0' and K='1' Then TMP := '0';
            Elsif J='1' and K='0' Then TMP := '1';
            Elsif J='1' and K='1' Then TMP := not TMP;
            Else null;
            End If;
        End If;
        Q <= TMP;
        Qbar <= not TMP;
    End Process;
End ARCH;
```

PR	CL	CK	J	K	Q	\bar{Q}
0	1	-	-	-	1	0
1	0	-	-	-	0	1
1	1	↑	0	0	Q	\bar{Q}
1	1	↑	0	1	0	1
1	1	↑	1	0	1	0
1	1	↑	1	1	\bar{Q}	Q



正反器設計(Flip-Flop)

- T型正反器

 

PR	CL	CK	T	Q	\bar{Q}
0	1	-	-	1	0
1	0	-	-	0	1
1	1	\uparrow	0	Q	\bar{Q}
1	1	\uparrow	1	\bar{Q}	Q



正反器設計(Flip-Flop)

- VHDL for T型正反器


```
Library IEEE;
Use IEEE.std_logic_1164.all;
Entity TFF1 is
    Port( PR,CL,CK,T:in std_logic;
          Q,Qbar:out std_logic);
End TFF1;
Architecture ARCH of TFF1 is
Begin
    Process (PR,CL,CK)
        Variable TMP:std_logic;
    Begin
        If PR='0' Then TMP := '1';
        Elsif CL='0' Then TMP := '0';
        Elsif Rising_edge(CK) Then
            If T='1' Then TMP := not TMP;
            Else null;
            End If;
        End If;
        Q <= TMP;
        Qbar <= not TMP;
    End Process;
End ARCH;
```

PR	CL	CK	T	Q	\bar{Q}
0	1	-	-	1	0
1	0	-	-	0	1
1	1	↑	0	Q	\bar{Q}
1	1	↑	1	\bar{Q}	Q



正反器設計(Flip-Flop)

- D型正反器

 

PR	CL	CK	D	Q	\bar{Q}
0	1	-	-	1	0
1	0	-	-	0	1
1	1	↑	0	0	1
1	1	↑	1	1	0




正反器設計(Flip-Flop)

- VHDL for D型正反器

```
Library IEEE;
Use IEEE.std_logic_1164.all;
Entity DFF1 is
    Port( PR,CL,CK,D:in std_logic;
          Q,Qbar:out std_logic);
End DFF1;
Architecture ARCH of DFF1 is
Begin
    Process (PR,CL,CK)
    Variable TMP:std_logic;
    Begin
        If PR='0' Then TMP := '1';
        Elsif CL='0' Then TMP := '0';
        Elsif Rising_edge(CK) Then
            If D='1' Then TMP := '1';
            Else TMP := '0';
            End If;
        End If;
        Q <= TMP;
        Qbar <= not TMP;
    End Process;
End ARCH;
```

PR	CL	CK	D	Q	\bar{Q}
0	1	-	-	1	0
1	0	-	-	0	1
1	1	↑	0	0	1
1	1	↑	1	1	0

 

正反器設計(Flip-Flop)


- 各種正反器比較

PR	CL	CK	S	R	Q	\bar{Q}
0	1	-	-	-	1	0
1	0	-	-	-	0	1
1	1	\uparrow	0	0	Q	\bar{Q}
1	1	\uparrow	0	1	0	1
1	1	\uparrow	1	0	1	0
1	1	\uparrow	1	1	X	X

PR	CL	CK	J	K	Q	\bar{Q}
0	1	-	-	-	1	0
1	0	-	-	-	0	1
1	1	\uparrow	0	0	Q	\bar{Q}
1	1	\uparrow	0	1	0	1
1	1	\uparrow	1	0	1	0
1	1	\uparrow	1	1	\bar{Q}	Q

PR	CL	CK	T	Q	\bar{Q}
0	1	-	-	1	0
1	0	-	-	0	1
1	1	\uparrow	0	Q	\bar{Q}
1	1	\uparrow	1	\bar{Q}	Q

PR	CL	CK	D	Q	\bar{Q}
0	1	-	-	1	0
1	0	-	-	0	1
1	1	\uparrow	0	0	1
1	1	\uparrow	1	1	0

 

Generic 敘述

- Generic 敘述的功能是將參數傳入設計裡，其格式如下：


關鍵字 常數名稱 資料型態 初值

```
Generic ( N : integer := 4 );
```

- Generic 範例：

Q為4bit匯流排，只要修改N，就可以修改匯流排寬度。
 
```
Entity MOD1 is
  Generic (N : integer := 4);
  Port ( CLR, CK, UD : in std_logic;
        Q : out std_logic_vector (N-1 downto 0));
End MOD1;
```



Generic 敘述


- 當作為Component電路時，需在Port Map敘述前使用Generic Map敘述將參數引入Component其格式如下：

Generic Map (參數)

- ex:

欲設定上升時間為1ns、下降時間為1ns，如下：
 
```
Generic Map(tRise => 1 ns, tFall => 1 ns)
```




Generic 敘述

- Generic 敘述範例

DEF1 電路

```
Library IEEE;
Use IEEE.std_logic_1164.all;
Entity DFF1 is
    Generic (wid:positive);
    Port( CL,CK:in std_logic;
          D:in std_logic_vector( wid-1 downto 0 );
          Q:out std_logic_vector( wid-1 downto 0 ));
End DFF1 ;
Architecture ARCH of DFF1 is
Begin
    Process(CL,CK)
        Variable TMP : std_logic_vector( wid-1 downto 0 );
        Begin
            If CL='1' Then
                TMP := (others => '0') ;
            Elsif Rising_Edge(CK) Then
                For I in TMP'range Loop
                    TMP(I) := D(I);
                End Loop;
            End If;
            Q <= TMP;
        End Process;
    End ARCH;
```

 


Generic 敘述

- Generic 敘述範例(續)

引用DEF1
零件


```
Library IEEE;
Use IEEE.std_logic_1164.all;
Entity NewDesign is
    Port( CL,CK:in std_logic;
          Din:in std_logic_vector(7 downto 0);
          Dout:out std_logic_vector(7 downto 0));
End NewDesign;
Architecture ARCH of NewDesign is
    Component DFF1
        Generic (wid:positive);
        Port( CL,CK:in std_logic;
              D:in std_logic_vector( wid-1 downto 0);
              Q:out std_logic_vector( wid-1 downto 0) );
        End Component ;
    Constant wid8: positive := 8;
Begin
    DFF8: DFF1 Generic Map(wid8)
        Port Map (CL,CK,Din,Dout);
End ARCH;
```

類似Class
與Object

 


計數器設計

- 二進位上數計數器設計(隨堂練習)

 


PR	CL	CK	T	Q	\bar{Q}
0	1	-	-	1	0
1	0	-	-	0	1
1	1	\uparrow	0	Q	\bar{Q}
1	1	\uparrow	1	\bar{Q}	Q

CK	Q0	Q0'	Q1	Q1'	Q2	Q2'	Q3	Q3'
0	0	1	0	1	0	1	0	1
1	1	0	0	1	0	1	0	1
0	1	0	0	1	0	1	0	1
1	0	1	1	0	0	1	0	1
0	0	1	1	0	0	1	0	1
1	1	0	1	0	0	1	0	1
0	1	0	1	0	0	1	0	1
1	0	1	0	1	1	0	0	1
0	0	1	0	1	1	0	0	1
1	1	0	0	1	1	0	0	1
0	1	0	0	1	1	0	0	1
1	0	1	1	0	1	0	0	1
0	0	1	1	0	1	0	0	1
1	1	0	1	0	1	0	0	1
0	1	0	1	0	1	0	0	1
1	0	1	0	1	0	1	1	0
0	0	1	0	1	0	1	1	0
1	1	0	0	1	0	1	1	0
0	1	0	0	1	0	1	1	0
1	0	1	1	0	1	0	1	0
0	0	1	1	0	1	0	1	0
1	1	0	1	0	1	0	1	0
0	1	0	1	0	1	0	1	0
1	0	1	0	1	1	0	0	1

 

計數器設計

• 二進位下數計數器設計

 


PR	CL	CK	T	Q	\bar{Q}
0	1	-	-	1	0
1	0	-	-	0	1
1	1	↑	0	Q	\bar{Q}
1	1	↑	1	\bar{Q}	Q

CK	Q0	Q0'	Q1	Q1'	Q2	Q2'	Q3	Q3'
0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1	0
0	1	1	1	1	1	1	1	0
1	0	0	1	1	1	1	1	0
0	0	0	1	1	1	1	1	0
1	1	1	0	0	1	1	1	0
0	1	1	0	0	1	1	1	0
1	0	0	0	0	1	1	1	0
0	0	0	0	0	1	1	1	0
1	1	1	1	1	0	0	1	0
0	1	1	1	1	0	0	1	0
1	0	0	1	1	0	0	1	0
0	0	0	1	1	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	0	1	0
0	1	1	0	0	0	0	1	0
1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	1	1	1	1	1	1	0	1
0	1	1	1	1	1	1	0	1
1	0	0	1	1	1	1	0	1
0	0	0	1	1	1	1	0	1
1	1	1	0	0	1	1	0	1
0	1	1	0	0	1	1	0	1
1	0	0	0	0	1	1	0	1
0	0	0	0	0	1	1	0	1
1	1	1	1	1	0	0	0	1
0	1	1	1	1	0	0	0	1
1	0	0	1	1	0	0	0	1
0	0	0	1	1	0	0	0	1
1	1	1	0	0	0	0	0	1
0	1	1	0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	0	0	0	0	1

計數器設計


- 二進位上/下數計數器設計(隨堂練習)

 

PR	CL	CK	T	Q	\bar{Q}
0	1	-	-	1	0
1	0	-	-	0	1
1	1	\uparrow	0	Q	\bar{Q}
1	1	\uparrow	1	\bar{Q}	Q


輸入		輸出
A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

互斥或閘之真值表

 

計數器設計

- ## • 除N計數器設計(隨堂練習)

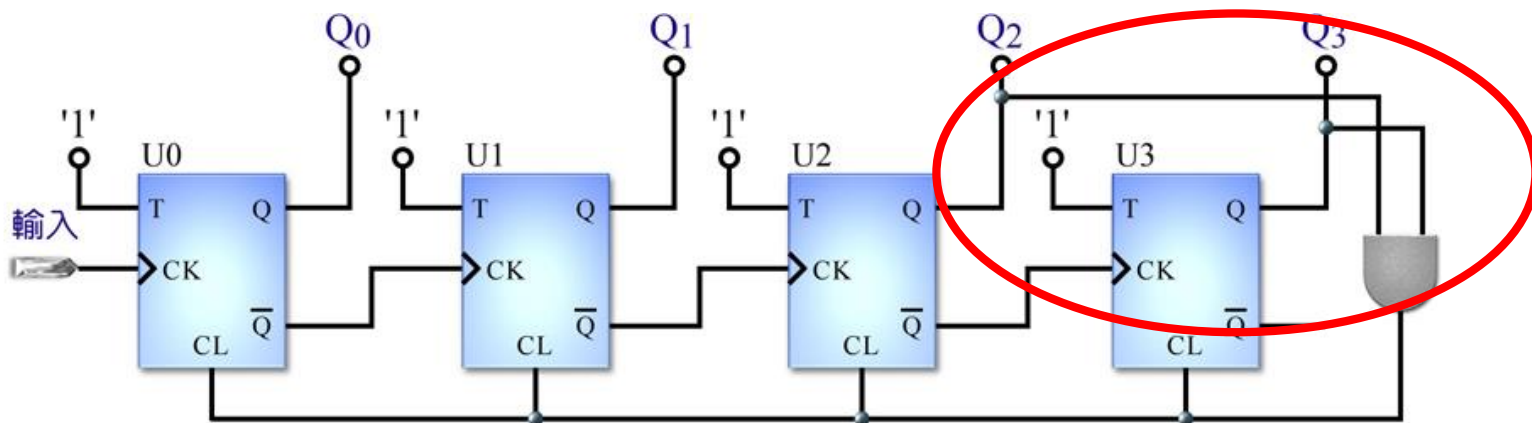


- $Q=N$ 的值接至Clear清除目前輸出值重新計算。

PR	CL	CK	T	Q	\overline{Q}
0	1	-	-	1	0
1	0	-	-	0	1
1	1	\uparrow	0	Q	\overline{Q}
1	1	\uparrow	1	\overline{Q}	Q





計數器設計

- BCD計數器設計(隨堂練習)
 - 十進位數字轉BCD碼

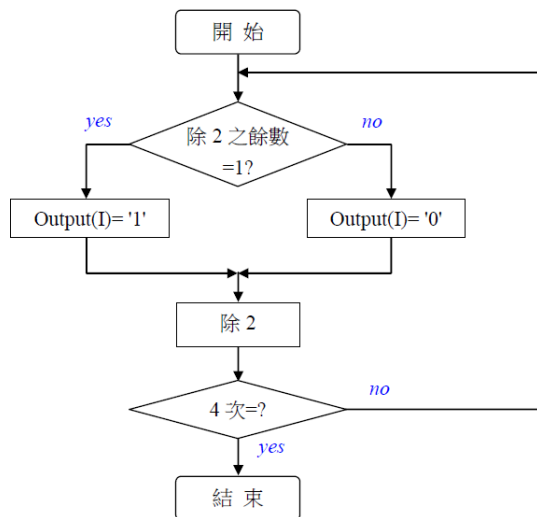



- BCD計數
 - 各位數逢B1001進位
 - 逢168清除

  

計數器設計


- BCD加法器設計(隨堂練習)

- 整數加法
- 十進位數字轉BCD碼

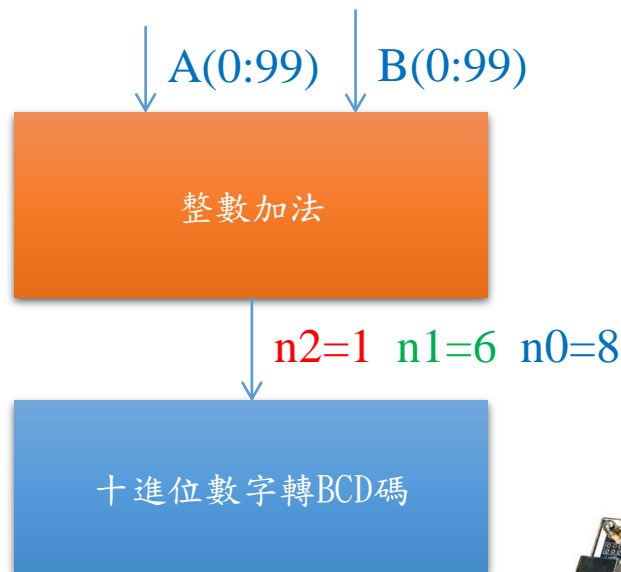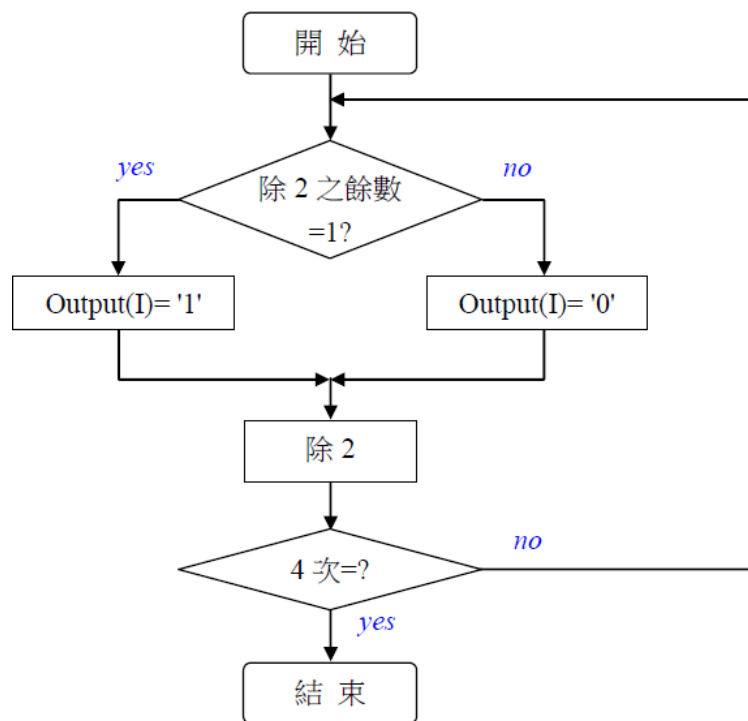


計數器設計

- 移位暫存器設計(隨堂練習)
 - 串列/並列轉換電路
 - 除頻器

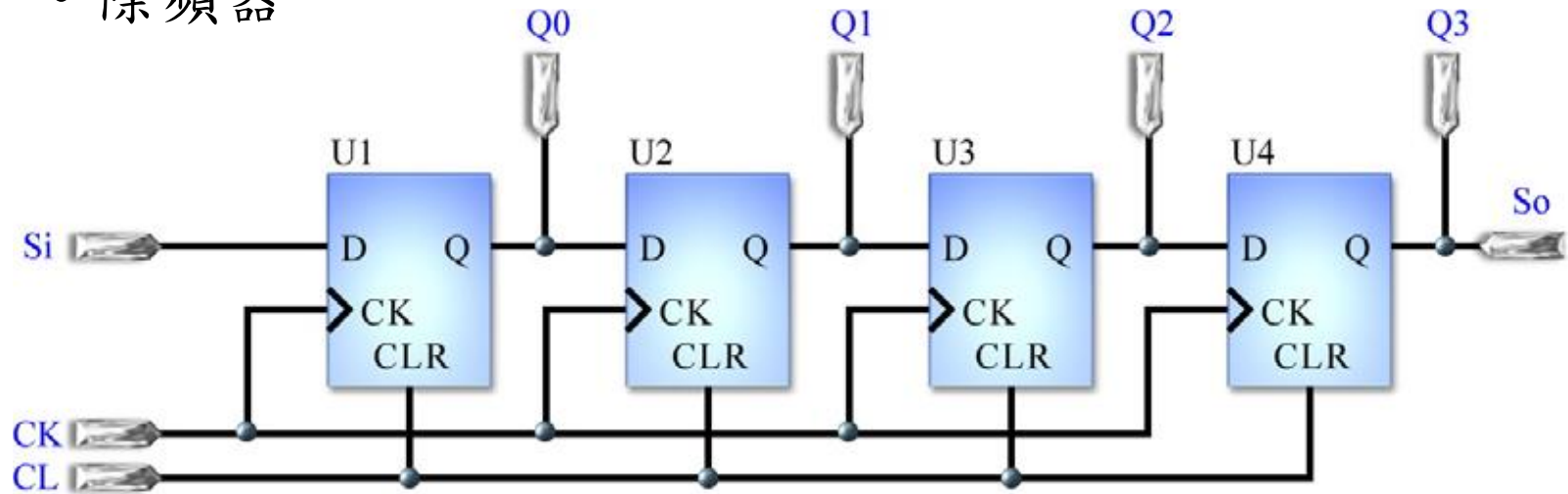


PR	CL	CK	D	Q	\bar{Q}
0	1	-	-	1	0
1	0	-	-	0	1
1	1	↑	0	0	1
1	1	↑	1	1	0

***每次CK上緣觸發都會把輸入D的狀態更新到輸出Q**

 


隨堂練習

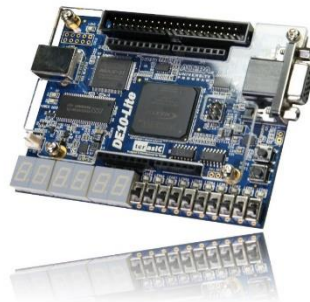- 請使用VHDL完成下列電路，並完成紀錄，包括**VHDL Source Code**、**模擬波形圖**。
 - a) 二進位計數器設計
 - b) 二進位上/下數計數器設計
 - c) 除N計數器設計
 - d) BCD計數器設計
 - e) BCD加法器設計
 - f) 8-bit移位暫存器設計
- 本次實驗完成後需助教確認正確，全部完成後，將專案與報告壓縮上傳EE-Class。
- Lecture8_組別XX.ZIP



隨堂練習(一)

• 二進位計數器設計(1/2)

 

```

Library IEEE;
Use IEEE.std_logic_1164.all;

Entity Counter4B is
    Port( CL, PulseIn:in std_logic;
          Q:out std_logic_vector(3 downto 0));
End Counter4B;

Architecture ARCH of Counter4B is
    Component DFF1
        Port( CL,CK,T:in std_logic;
              Q,Qbar:out std_logic);
    End Component ;
    Signal TMP: std_logic_vector(4 downto 0) ;
    Begin
        TMP(0) <= PulseIn;
        LP1: For I in 0 to 3 Generate
            U : DFF1 Port Map (CL, TMP(I), '1', Q(I), TMP(I+1));
        End Generate;
    End ARCH;

```


```

Library IEEE;
Use IEEE.std_logic_1164.all;

Entity DFF1 is
  Port( CL,CK,T:in std_logic;
        Q,Qbar:out std_logic );
End DFF1;



Architecture ARCH of DFF1 is
Begin
  Process(CL,CK)
    variable TMP:std_logic;
  Begin
    If CL='1' Then TMP := '0';
    Elself Rising_Edge(CK) Then
      If T='1' Then TMP := not TMP;
      Else null;
      End If;
    End If;
    Q <= TMP;
    Qbar <= not TMP;
  End Process;
End ARCH;

```

 


隨堂練習(一)

- 二進位計數器設計(2/2)

 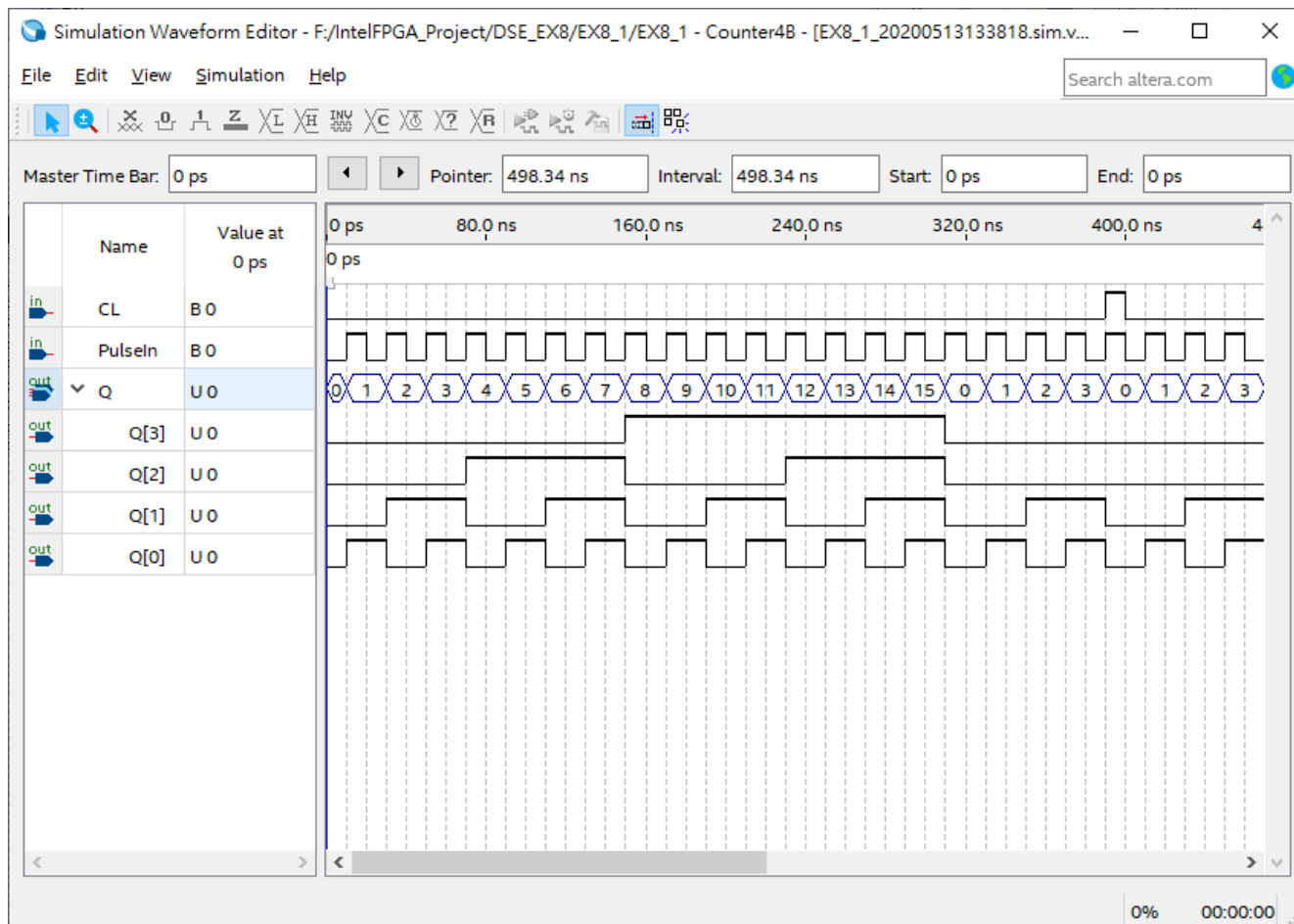

隨堂練習(二)

• 二進位上/下數計數器設計(1/2)

 

```

Library IEEE;
Use IEEE.std_logic_1164.all;
Entity UDC_4B is
    Port( CL, UD, PulseIn: in std_logic;
          Q: out std_logic_vector(3 downto 0));
End UDC_4B;

Architecture ARCH of UDC_4B is
    Component DFF1
        Port( CL, CK, T: in std_logic;
              Q, Qbar: out std_logic);
    End Component;
    Signal TMP: std_logic_vector(4 downto 0);
    Begin
        TMP(0) <= PulseIn;
        LP1: For I in 0 to 3 Generate
            U: DFF1 Port Map (CL, TMP(I) xor UD, '1', Q(I), TMP(I+1));
        End Generate;
    End ARCH;

```


```

Library IEEE;
Use IEEE.std_logic_1164.all;


Entity DFF1 is
    Port( CL, CK, T: in std_logic;
          Q, Qbar: out std_logic);
End DFF1;

Architecture ARCH of DFF1 is
    Begin
        Process(CL, CK)
            Variable TMP: std_logic;
            Begin
                If CL='1' Then TMP := '0';
                Elself Rising_Edge(CK) Then
                    If T='1' Then TMP := not TMP;
                    Else null;
                End If;
                Q <= TMP;
                Qbar <= not TMP;
            End Process;
        End ARCH;

```

 


- 二進位上/下數計數器設計(1/2)

 

隨堂練習(三)

- 除N計數器設計， $N=12(1/2)$

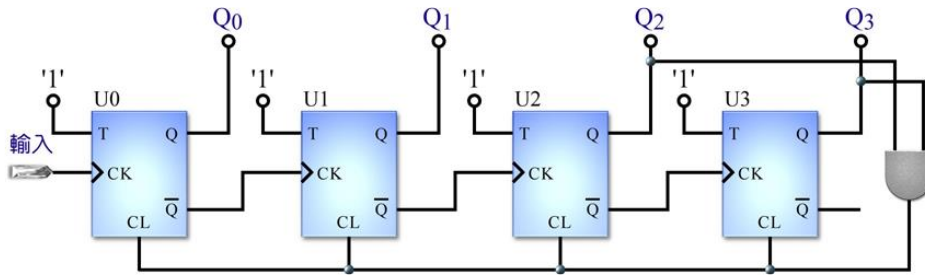

```

Library IEEE;
Use IEEE.std_logic_1164.all;

Entity MOD12 is
    Port( PulseIn:in std_logic;
          Q:out std_logic_vector(3 downto 0));
End MOD12;

Architecture ARCH of MOD12 is
    Component DFF1
        Port( CL,CK,T:in std_logic;
              Q,Qbar:out std_logic);
    End Component ;
    Signal CL: std_logic;
    Signal TMP1: std_logic_vector(4 downto 0) ;
    Signal TMP2: std_logic_vector(3 downto 0) ;

Begin
    TMP1(0) <= PulseIn;
    LP1:For I in 0 to 3 Generate
        U: DFF1 Port Map (CL, TMP1(I), '1', TMP2(I), TMP1(I+1));
    End Generate;
    CL <= TMP2(3) and TMP2(2);
    Q <= TMP2;
End ARCH;

```


```

Library IEEE;
Use IEEE.std_logic_1164.all;

Entity DFF1 is
    Port( CL,CK,T:in std_logic;
          Q,Qbar:out std_logic );
End DFF1;



Architecture ARCH of DFF1 is
Begin
    Process(CL,CK)
        variable TMP:std_logic;
    Begin
        If CL='1' Then TMP := '0';
        Elself Rising_Edge(CK) Then
            If T='1' Then TMP := not TMP;
            Else null;
            End If;
        End If;
        Q <= TMP;
        Qbar <= not TMP;
    End Process;
End ARCH;

```

 

隨堂練習(三)

- 除N計數器設計， $N=12(2/2)$

 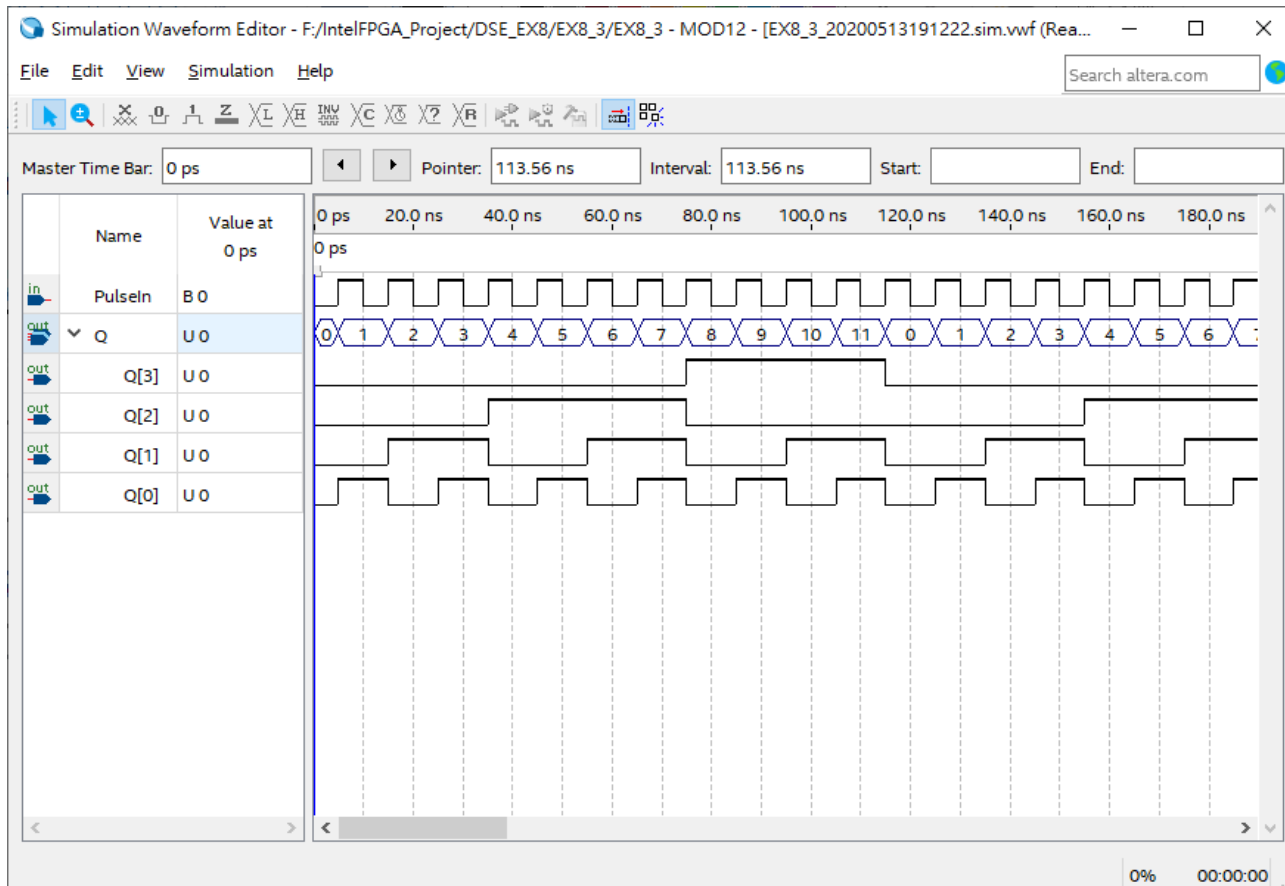

隨堂練習(四)

• BCD計數器設計(1/2)

```
Library IEEE;
Use IEEE.std_logic_1164.all;
Use IEEE.std_logic_unsigned.all;

Entity BCDcounter is
    Generic(n:integer range 0 to 999:=168);
    Port( CK:in std_logic;
          Y2,Y1,Y0:out std_logic_vector(3 downto 0));
End BCDcounter;

Architecture ARCH of BCDcounter is
    Signal Tmp2, Tmp1, Tmp0: integer range 0 to 9;
    Signal n2,n1,n0: std_logic_vector(3 downto 0);
Begin
    Tmp2 <= n/100;      -- 萃取出百位數 [1]
    Tmp1 <=(n/10) rem 10; -- 萃取出十位數 [6]
    Tmp0 <=n rem 10;    -- 萃取出個位數 [8]
    Process(Tmp2,Tmp1,Tmp0)
    Variable output:std_logic_vector(3 downto 0);
    Variable A:integer range 0 to 9;
    Begin
        A:=Tmp0;
        Dig0: For I in 0 to 3 Loop
            If ((A mod 2)=1) Then output(I):= '1';
            Else output(I):= '0';
            End If;
            A := A/2;
        End Loop;
        n0 <= output;

        A:=Tmp1;
        Dig1: For I in 0 to 3 Loop
            If ((A mod 2)=1) Then output(I):= '1';
            Else output(I):= '0';
            End If;
            A := A/2;
        End Loop;
        n1 <= output;
```





```
        A:=Tmp2;
        Dig2: For I in 0 to 3 Loop
            If ((A mod 2)=1) Then output(I):= '1';
            Else output(I):= '0';
            End If;
            A := A/2;
        End Loop;
        n2 <= output;
    End Process;

    BCDcount:Process(CK)
    Variable Digit2:std_logic_vector(3 downto 0) := "0000";
    Variable Digit1:std_logic_vector(3 downto 0) := "0000";
    Variable Digit0:std_logic_vector(3 downto 0) := "0000";
    Begin
        If Rising_Edge(CK) Then
            Digit0 := Digit0 + '1';
            If (Digit0=n0) and (Digit1=n1) and (Digit2=n2) Then
                Digit0 := "0000";
                Digit1 := "0000";
                Digit2 := "0000";
            Elself Digit0="1010" Then
                Digit0 := "0000";
                Digit1 := Digit1 + '1';
                If Digit1="1010" Then
                    Digit1 := "0000";
                    Digit2 := Digit2 + '1';
                End If;
            End If;
        End If;
        Y0 <= Digit0;
        Y1 <= Digit1;
        Y2 <= Digit2;
    End Process BCDcount;
End ARCH;
```



隨堂練習(四)

- BCD計數器設計(2/2)

    

隨堂練習(五)

• BCD加法器設計(1/2)

```
Library IEEE;
Use IEEE.std_logic_1164.all;
Use IEEE.std_logic_unsigned.all;

Entity BCDadder is
  Port( A,B:in integer range 0 to 99;
        Y2,Y1,Y0:out std_logic_vector(3 downto 0));
End BCDadder;

Architecture ARCH of BCDadder is
Begin
  Process(A,B)
    variable Sum:integer range 0 to 200;
    variable Output:std_logic_vector(3 downto 0);
    variable TMP:integer range 0 to 9;
  begin
    Sum := A+B;
    TMP := Sum rem 10;
    Dig0: For I in 0 to 3 Loop
      If ((TMP mod 2)=1) Then output(I):= '1';
      Else output(I):= '0';
      End If;
      TMP := TMP/2;
    End Loop;
    Y0 <= Output;
  end process;
```




```
    TMP := (Sum/10) rem 10;
    Dig1: For I in 0 to 3 Loop
      If ((TMP mod 2)=1) Then output(I):= '1';
      Else output(I):= '0';
      End If;
      TMP := TMP/2;
    End Loop;
    Y1 <= Output;

    TMP := Sum/100;
    Dig2: For I in 0 to 3 Loop
      If ((TMP mod 2)=1) Then output(I):= '1';
      Else output(I):= '0';
      End If;
      TMP := TMP/2;
    End Loop;
    Y2 <= Output;
  end process;
End ARCH;
```




隨堂練習(五)

- BCD加法器設計(2/2)

   

隨堂練習(六)


- 移位暫存器設計(1/2)

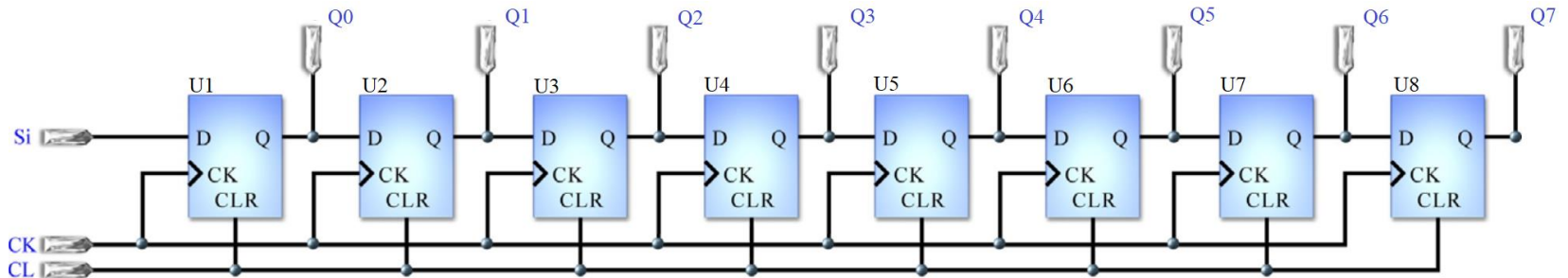

```
Library IEEE;
Use IEEE.std_logic_1164.all;

Entity SRegister is
  Port( Si,CK,CLR:in std_logic;
        Q:out std_logic_vector(7 downto 0));
End SRegister;

 Architecture ARCH of SRegister is
Begin
  Process(Si,CK,CLR)
    Variable RegT: std_logic_vector(7 downto 0);
  Begin
    if Rising_Edge(CK) Then
      If CL='1' Then
        RegT := "00000000";
      else
        RegT := RegT(6 downto 0) & Si;
      End If;
      Q <= RegT;
    end if;
  End Process;
End ARCH;
```



隨堂練習(六)

- 移位暫存器設計(2/2)

